

УДК 621.3
ББК 31.2
С71

Рецензент *А.В. Смирнов*

- Сперанская Л.А.**
С71 Исследование трехфазных электрических цепей: метод. указания к лабораторной работе № 4 по курсу «Электротехника и электроника» / Л.А. Сперанская, В.В. Лаврентьев, Т.В. Авдеева. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. – 20 с.: ил.

В методических указаниях даны необходимые теоретические сведения, задания, порядок выполнения работы, электрические схемы, таблицы для записи экспериментальных и расчетных значений требуемых величин.

Для студентов 2-го и 3-го курсов машиностроительных специальностей факультетов МТ, РК, СМ, Э, ФН, ИБМ.

УДК 621.3
ББК 31.2

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Основные теоретические сведения	3
2. Описание лабораторного стенда.....	10
3. Задания	11
4. Контрольные вопросы	17
Список литературы	18