

УДК 621.38  
ББК 32.85  
Б91

Рецензенты: *С. А. Миленина, И. К. Сергеев*

**Бурый Е. В.**  
Б91 Аналоговые электронные элементы: учеб. пособие /  
Е. В. Бурый, А. В. Ситников. – М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Бау-  
мана, 2009. – 26, [2] с. : ил.

Изложены методы расчета электрических схем, содержащих ана-  
логовые электронные элементы (диоды, транзисторы, операционные  
усилители). Приведены примеры решения задач графическим, графо-  
аналитическим и аналитическим методами.

Для подготовки студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана к практическим  
занятиям и рубежным контролям.

УДК 621.38  
ББК 32.85

© МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение .....	3
1. Диодные схемы .....	4
2. Транзисторные схемы .....	11
3. Схемы с операционными усилителями .....	18
Список рекомендуемой литературы .....	26