

УДК 621.3.0

ББК 31.21

К89

Кузнецов, А. В.

К89 Элементарная электротехника / А. В. Кузнецов. — 2-е изд., эл. — 1 файл pdf: 897 с. — Москва : ДМК Пресс, 2023. — Систем. требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5 ; экран 10". — Текст : электронный.

ISBN 978-5-89818-326-4

В книге приводятся основные понятия об элементах электрических и магнитных цепей. Объясняются физические процессы, происходящие в этих цепях. Излагается методика их расчета. Книга содержит основные сведения об электростатике и электромагнитной индукции, о действиях электрического тока, постоянном и переменном токе, об электрохимии.

Материал изложен простым и доступным языком с использованием лишь простейшего математического аппарата.

Книга содержит свыше 1000 рисунков, 340 числовых примеров для расчетов, 1200 задач и 1000 вопросов для самопроверки.

Рекомендуется школьникам старших классов, студентам и преподавателям средних и высших учебных заведений, слушателям курсов повышения квалификации, а также для самостоятельного изучения.

УДК 621.3.0

ББК 31.21

Электронное издание на основе печатного издания: Элементарная электротехника / А. В. Кузнецов. — Москва : ДМК Пресс, 2014. — 896 с. — ISBN 978-5-97060-128-0. — Текст : непосредственный.

Все права защищены. Любая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Материал, изложенный в данной книге, многократно проверен. Но поскольку вероятность технических ошибок все равно существует, издательство не может гарантировать абсолютную точность и правильность приводимых сведений. В связи с этим издательство не несет ответственности за возможные ошибки, связанные с использованием книги.

В соответствии со ст. 1299 и 1301 ГК РФ при устраниении ограничений, установленных техническими средствами защиты авторских прав, правообладатель вправе требовать от нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации.

ISBN 978-5-89818-326-4

© Кузнецов А. В., 2014

© Оформление, ДМК Пресс, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	11
-------------------	----

1 Введение в электротехнику	12
Понятие о веществе	13
Понятие об атоме	14
Несколько поучительных чисел	16
Электрический заряд	17
Опыт	18
Проводники и изоляторы	20
Вопросы для самопроверки	21
Задачи	25

2 Электрический ток	26
Понятие об электрическом токе	27
Электрическая цепь	28
Сила электрического тока	31
Единица силы тока	32
Измерение силы тока	33
Виды электрического тока	34
Применение постоянного и переменного тока	38
Действия электрического тока	39
Вопросы для самопроверки	43
Задачи	49

3 Электрическое сопротивление	50
Понятие об электрическом сопротивлении	51
Единица электрического сопротивления	51
Зависимость сопротивления от размеров проводника	52
Расчет сопротивления проводника	56
Зависимость сопротивления от температуры	58
Электрическая проводимость	62
Удельная проводимость	62
Вопросы для самопроверки	63
Задачи	69

4 Электрическое напряжение	73
Определение электрического напряжения	74

Единица электрического напряжения	74
Источники постоянного напряжения	75
Классификация напряжений	78
Измерение электрического напряжения	78
Вопросы для самопроверки	79
5 Закон Ома	82
Связь между силой тока, напряжением и сопротивлением	83
Закон Ома	83
Опыт	84
Измерение нагрузки при помощи вольтметра и амперметра	86
Вопросы для самопроверки	86
Задачи	89
6 Электрическая энергия и мощность.....	91
Электрическая мощность	93
Измерение мощности при помощи вольтметра и амперметра	98
Расчет электроэнергии, израсходованной потребителем	99
Стоимость электроэнергии.....	100
Вопросы для самопроверки	101
Задачи	104
7 Параллельное соединение сопротивлений	109
Что такое параллельное соединение?	110
Закон токов Кирхгофа (закон узлов).....	111
Расчет токов в ветвях и суммарной силы тока	115
Полное сопротивление цепи, состоящей из потребителей, соединенных параллельно	116
Два различных резистора, соединенных параллельно.....	118
Равные сопротивления, соединенные параллельно.....	119
Суммарная мощность потребителей, соединенных параллельно.....	120
Суммарная энергия потребителей, соединенных параллельно.....	121
Вопросы для самопроверки	122
Задачи	127
8 Последовательное соединение сопротивлений	139
Последовательное соединение. Что это?	140
Сопротивление последовательной цепи	141

Расчет силы тока в последовательной цепи.....	142
Падение напряжения	142
Второй закон Кирхгофа (закон падений напряжения)	147
Электродвижущая сила (ЭДС)	149
Мощность в последовательной цепи.....	153
Применение последовательного соединения	153
Вопросы для самопроверки	156
Задачи	162

9 Смешанное соединение сопротивлений	181
Сущность смешанного соединения.....	182
Расчет общего сопротивления смешанной цепи.....	182
Расчет силы токов, падений напряжения и мощностей в смешанной цепи	186
Группы потребителей в сети.....	190
Делители напряжения	192
Расширение предела измерения амперметра	196
Расширение предела измерения вольтметра	199
Мост Уитстона.....	201
Вопросы для самопроверки	203
Задачи	216

10 Соединение источников напряжения	251
Сопротивление отдельного аккумулятора	
в электрической цепи	252
Емкость аккумулятора	253
Последовательное соединение аккумуляторов – последовательные батареи.....	254
ЭДС последовательной батареи аккумуляторов	255
Внутреннее сопротивление последовательной батареи аккумуляторов	256
Емкость последовательной батареи	257
Параллельное соединение аккумуляторов – параллельные батареи	258
ЭДС параллельной батареи.....	259
Внутреннее сопротивление параллельной батареи	259
Емкость параллельной батареи	260
Смешанное соединение аккумуляторов – смешанные батареи	261
Соединение аккумуляторов для получения максимального тока	263

Цепи с несколькими источниками напряжения	264
Вопросы для самопроверки	273
Задачи	280
<hr/>	
11 Преобразование энергии	299
Механическая работа, энергия и мощность.....	300
Преобразование электрической энергии в механическую энергию	303
Потери, коэффициент полезного действия	304
Тепловая энергия.....	307
Преобразование электрической энергии в тепловую.....	309
Короткое замыкание	315
Вопросы для самопроверки.....	318
Задачи	323
<hr/>	
12 Магнетизм	329
Магнитное притяжение	330
Ферромагнитные вещества.....	330
Магнитные полюса.....	330
Естественные и искусственные магниты	331
Взаимодействие между магнитными полюсами.....	333
Магнитное поле	334
Дополнительные свойства магнитов.....	336
Вопросы для самопроверки.....	341
<hr/>	
13 Магнитное поле, электромагнит.....	344
Магнитное поле проводника с током.....	345
Магнитное поле катушки с током	348
Магнитодвижущая сила и напряженность магнитного поля	350
Электромагнит	352
Вопросы для самопроверки	356
Задачи	362
<hr/>	
14 Магнитные цепи.....	363
Магнитный поток и плотность магнитного потока	364
Магнитная проницаемость	365
Магнитная проницаемость ферромагнитных материалов	368
Петля намагничивания	371

Гистерезис	374
Магнитная цепь	375
Зависимость магнитного сопротивления от материала сердечника и его размеров	376
Формула Гопкинсона для магнитной цепи	379
Последовательная магнитная цепь	380
Закон Кирхгофа для последовательной магнитной цепи.....	382
Параллельная магнитная цепь	382
Вопросы для самопроверки.....	383
Задачи	389

15

Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле	397
Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле	398
Определение величины силы	399
Момент, действующий на виток с током в магнитном поле	401
Принцип действия амперметра с подвижной катушкой.....	405
Принцип действия двигателя постоянного тока	408
Сила, действующая между двумя параллельными проводниками с током.....	411
Подъемная сила электромагнита.....	414
Вопросы для самопроверки.....	415
Задачи	422

16

Электромагнитная индукция	425
Создание индуктированной ЭДС	426
Направление индуктированной ЭДС	426
Закон Ленца	428
Величина индуктированной ЭДС в проводе, движущемся в магнитном поле	428
Виток, вращающийся в магнитном поле	429
Принцип действия генератора	431
ЭДС, индуктированная в проводнике вследствие изменения магнитного потока.....	435
Самоиндукция.....	438
Дроссель	439
Коэффициент самоиндукции (индуктивность).....	440
Определение потока в катушке	441
Индуктивность дросселей, соединенных последовательно....	442

Взаимоиндукция	442
Коэффициент взаимоиндукции (взаимоиндуктивность)	442
Трансформатор.....	444
Искровой индуктор	448
Вихревые токи.....	449
Вопросы для самопроверки.....	451
Задачи	459
 17 Электростатика.....	 466
Методы зарядки неподвижными зарядами	467
Зарядка металлического тела	470
Электростатическое поле	473
Электрический поток и его плотность	476
Диэлектрическая проницаемость.....	478
Диэлектрическая прочность.....	480
Вопросы для самопроверки	481
Задачи	487
 18 Конденсаторы	 490
Емкость.....	491
Поведение конденсатора в цепи постоянного тока.....	493
Соединение конденсаторов	501
Виды применяемых конденсаторов.....	506
Вопросы для самопроверки	511
Задачи	524
 19 Сущность переменного тока.....	 541
Характеристика ЭДС, индуцируемой в витке, который вращается в однородном магнитном поле.....	542
Значения переменного напряжения и тока	548
Фаза	554
Построение векторных диаграмм.....	555
Основные действия переменного тока	558
Преимущества и недостатки переменного тока	559
Вопросы для самопроверки	559
Задачи	566
 20 Резистор, соленоид и конденсатор в цепи переменного тока	 574
Резистор в цепи переменного тока.....	575

Соленоид в цепи переменного тока	577
Конденсатор в цепи переменного тока.....	585
Вопросы для самопроверки	589
Задачи	599
21 Последовательные цепи переменного тока	606
Последовательные цепи, состоящие из резистора и соленоида (RL)	607
Последовательная цепь, состоящая из резистора и конденсатора (RC)	627
Последовательная цепь, содержащая соленоид и конденсатор (LC)	637
Сила тока в последовательной цепи (LC).....	641
Последовательная цепь, содержащая резистор, соленоид и конденсатор (RLC)	644
Вопросы для самопроверки	655
Задачи	673
22 Параллельные цепи переменного тока	696
Цепь, содержащая резистор и соленоид (RL)	697
Параллельные цепи, содержащие резистор и конденсатор (RC).....	703
Параллельная цепь, состоящая из соленоида и конденсатора (LC)	708
Параллельная цепь, состоящая из резистора, соленоида и конденсатора (RLC).....	714
Вопросы для проверки	722
Задачи	734
23 Смешанные цепи переменного тока	743
Полные сопротивления	744
Улучшение коэффициента мощности.....	747
Вопросы для самопроверки.....	755
Задачи	756
24 Трехфазная система токов	770
Генератор трехфазного тока	771
Трехфазная сеть, питающаяся от генератора с соединением в звезду	774

25

Основные сведения по электрохимии	811
Основные понятия.....	812
Электрохимические явления.....	815
Законы Фарадея	816
Первый закон Фарадея	817
Применения электролиза.....	819
Химические источники напряжения	821
Первичные элементы.....	823
Вторичные гальванические элементы (аккумуляторы)	828
Устройство свинцового аккумулятора	831
Вопросы для самопроверки	838
Задачи	849

26

Рациональные методы расчета сложных цепей	851
Метод контурных токов.....	853
Метод наложения (суперпозиции).....	854
Метод эквивалентного генератора.....	856
Упрощение цепей путем преобразования соединения в звезду в соединение в треугольник и соединения в треугольник в соединение в звезду	860
Задачи	863
Ответы на вопросы	870
Ответы на задачи	875